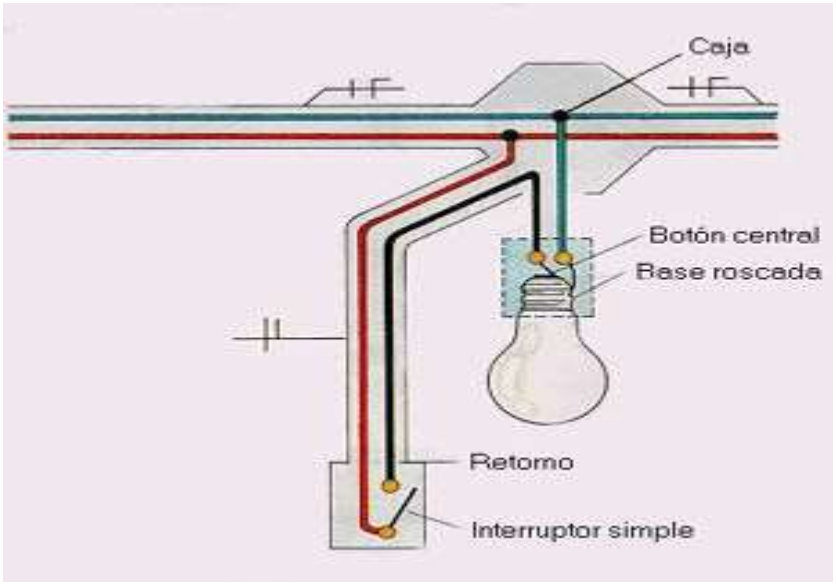

Conexiones del circuito de iluminación

Esquemas elèctricos

1)Instalaciòn de un lámpara comandada por un interruptor

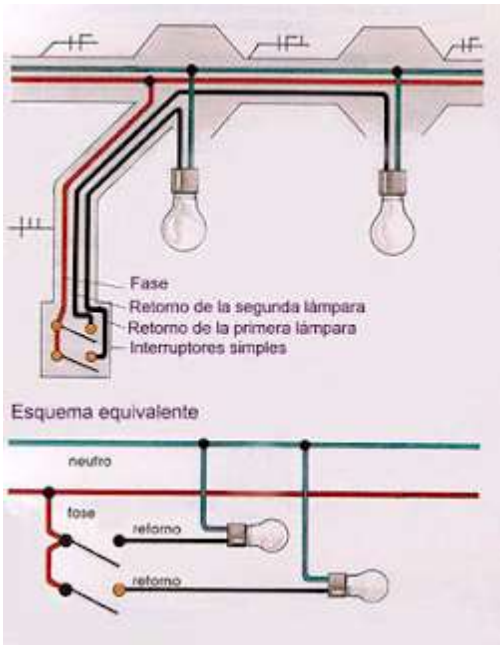

2)Instalaciòn de dos lámpara comandada por dos interruptores(llave de un punto)

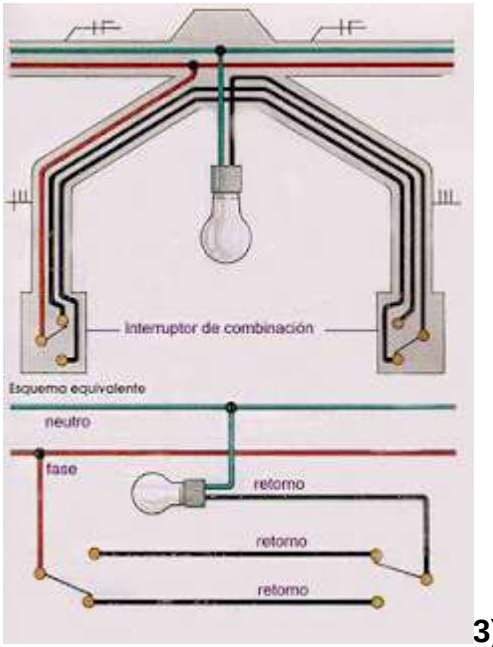

3)Llave combinación

Los interruptores de combinación simple tienen tres tornillos de conexión, uno de los cuales se diferencia de los demás por su ubicación central que corresponde al contacto móvil.

- La fase con el interruptor.
- El retorno con el contacto del botón central de la lámpara.
- El neutro directamente al contacto de la base roscada de la lámpara.